
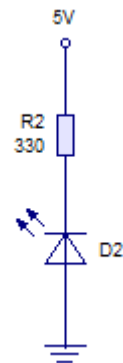


PRÁCTICA P1: DIODOS




P1.1. DIODOS LED

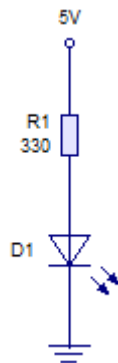Simula los siguientes circuitos y explica qué sucede en ellos y por qué.




P1.2. DIODOS LED Y DIODOS CONVENCIONALES

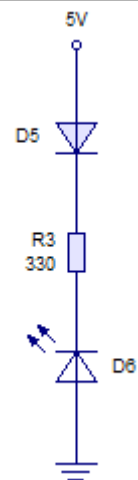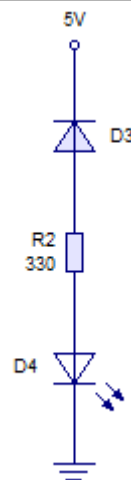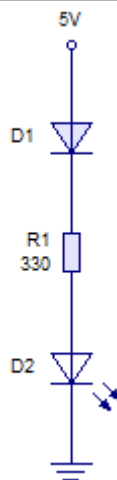De los tres circuitos siguientes, dos no funcionan, y el tercero sí. Simúlalos y descubre cuál es. ¿Por qué funcionan o no? En el circuito que funciona, mide el voltaje en cada componente y explica qué sucede.



P1.3. DIODOS LED

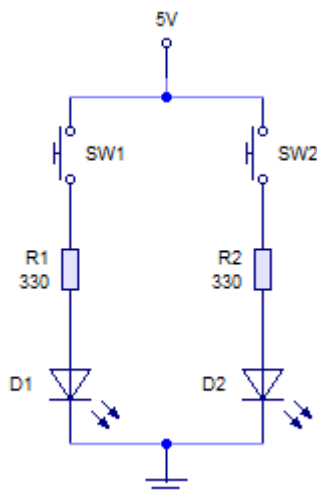Monta el siguiente circuito en tu simulador y pruébalo. Explica su funcionamiento, dependiendo de la posición de cada uno de los pulsadores.



P1.4. DIODOS LED Y DIODOS CONVENCIONALES

Monta el siguiente circuito en tu simulador y pruébalo. Explica su funcionamiento, dependiendo de la posición de cada uno de los pulsadores.

