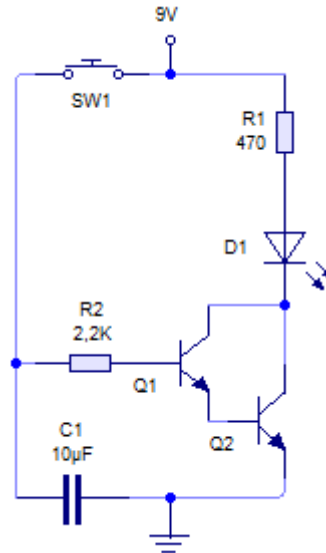


PRÁCTICA P4: TRANSISTORES. TEMPORIZADORES REALES

P4.1. TEMPORIZADOR PARA LUZ DE ESCALERA

Monta el siguiente circuito en tu simulador y explica su funcionamiento. Los temporizadores se utilizan para gran cantidad de aplicaciones prácticas. Indica varios ejemplos que se te ocurran.



P4.2. TEMPORIZADOR BIESTABLE AUTOMÁTICO

Los biestables se utilizan en electrónica digital (PCs, informática, circuitos secuenciales, etc.), y sirven como “memorias”.

También se llaman **osciladores**.

Monta el siguiente circuito en tu simulador y simula su funcionamiento. Explica qué sucede en él.

