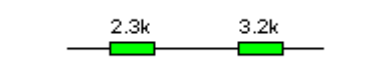
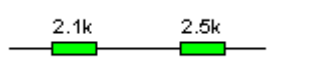
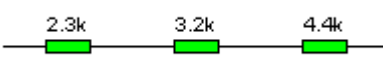
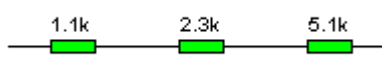
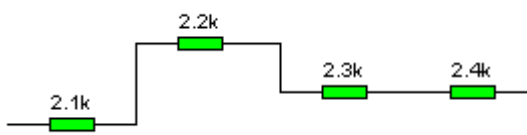


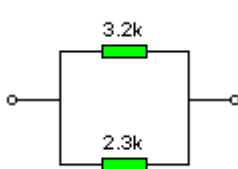
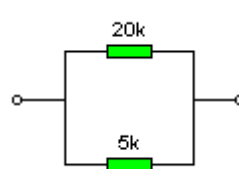

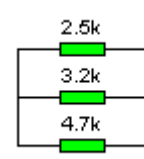

Ejercicios de Electrónica Analógica

Boletín 1: Asociaciones de resistencias





1. Calcula las asociaciones equivalentes de las que aparecen en las figuras:

	A		B
	C		D
		E	

2. Calcula las asociaciones equivalentes de las que aparecen en las figuras:

	A		B
	C		D
		E	

3. Calcula las asociaciones equivalentes de las que aparecen en las figuras:

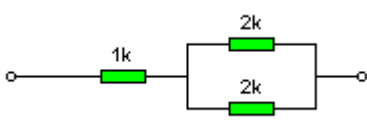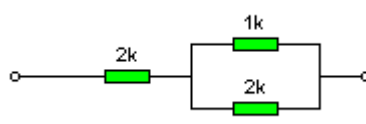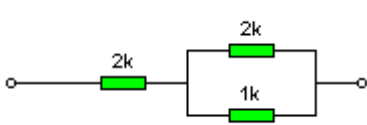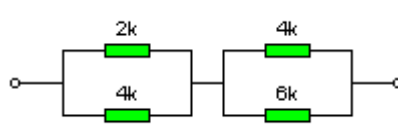	A		B
	C		D